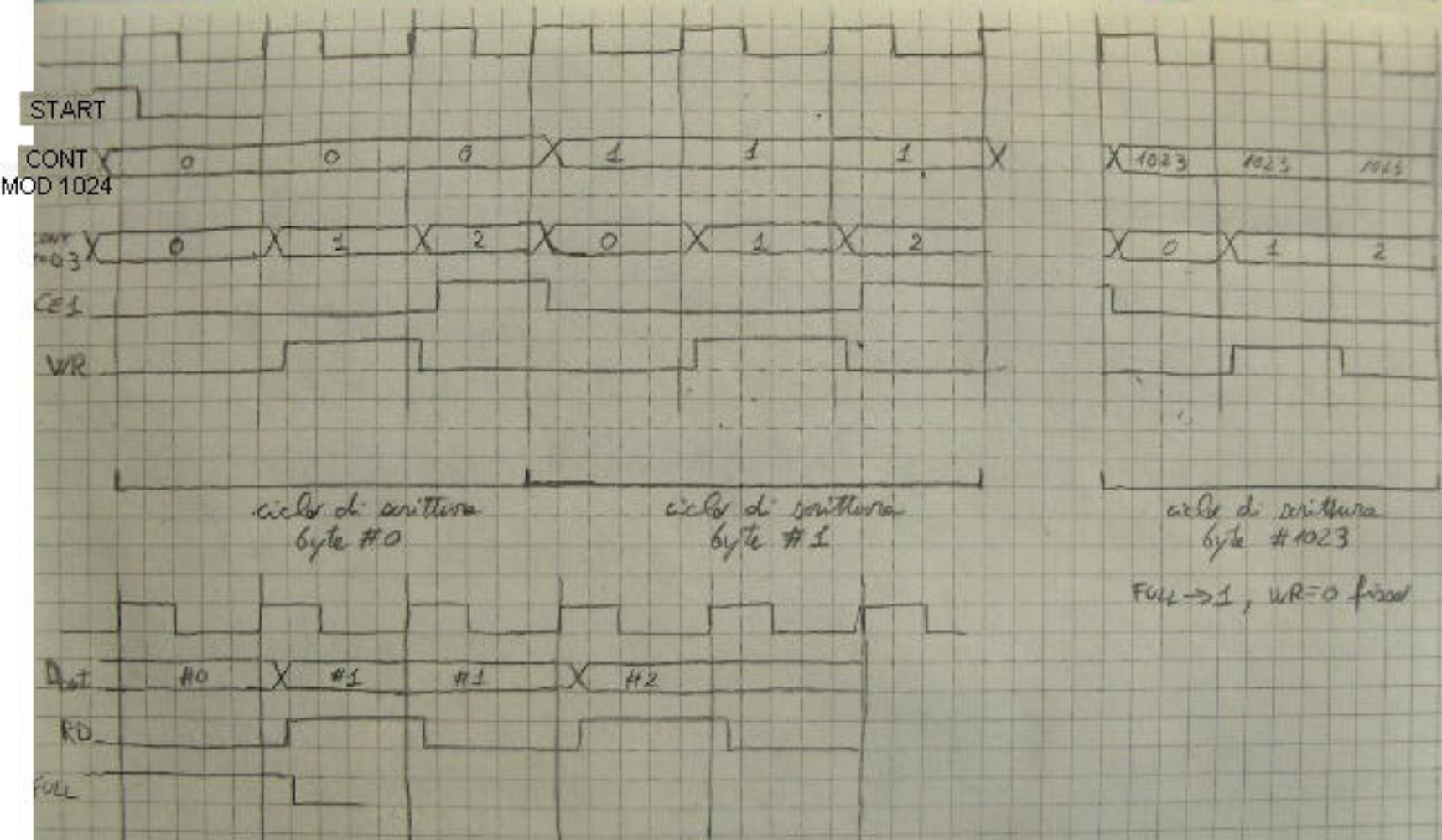


Il mux può essere scomposto internamente con mux più piccoli.



I quattro registri si caricano un clock sì e uno no; il contatore modulo 4 nel progetto può essere sostituito con uno modulo 8 con le uscite del decoder collegate una sì e uno no.